

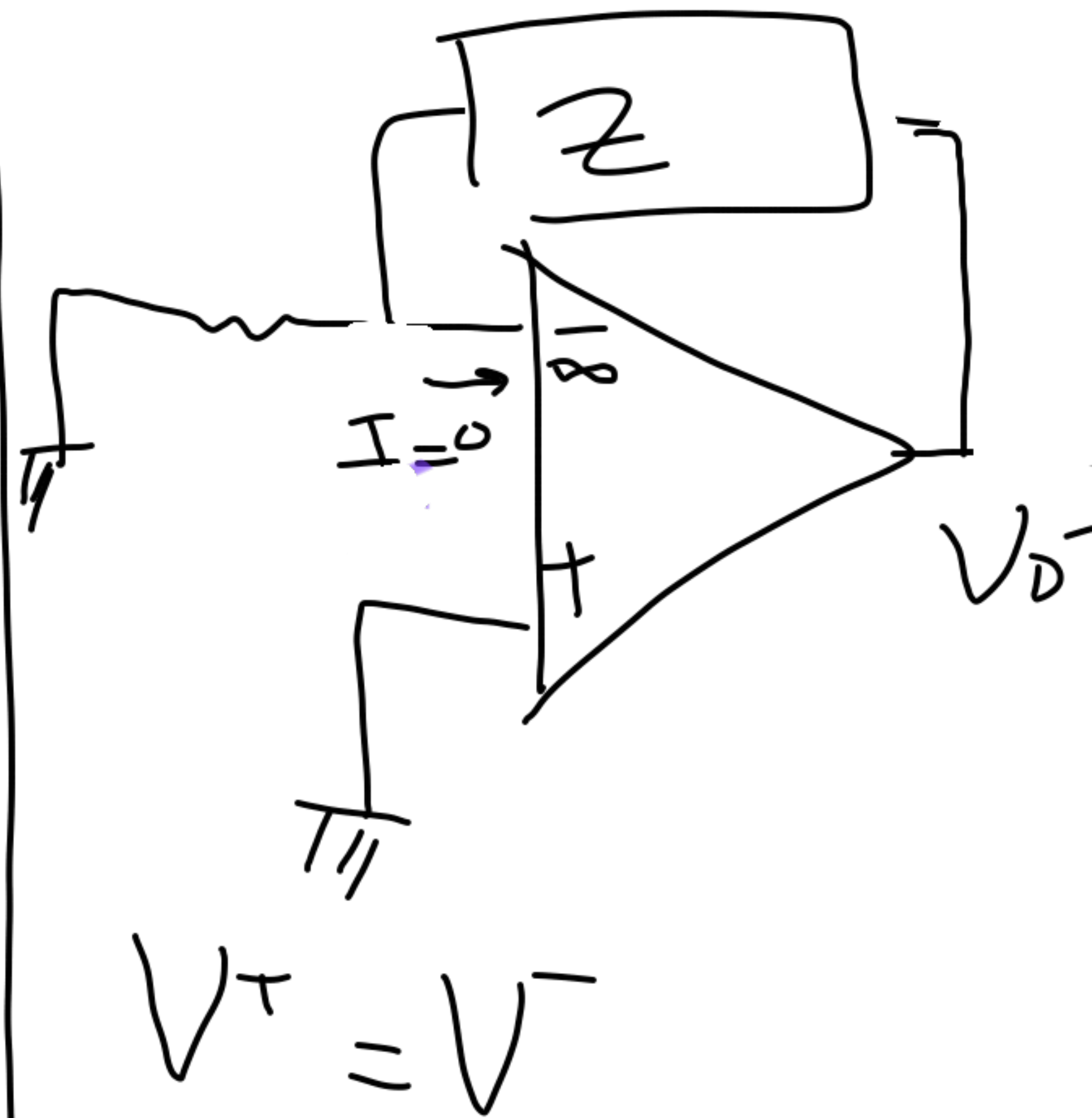


$A \uparrow \uparrow$

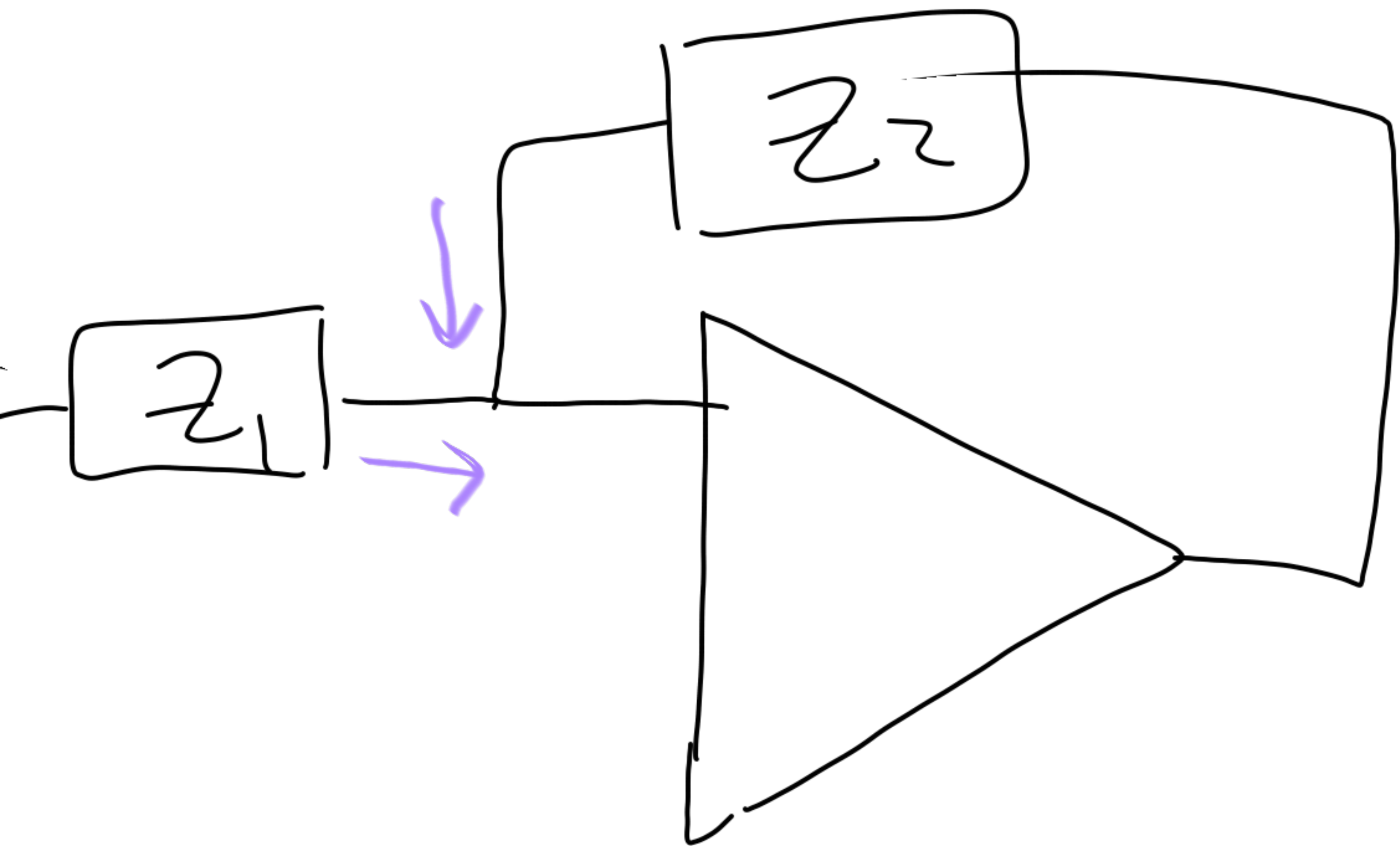

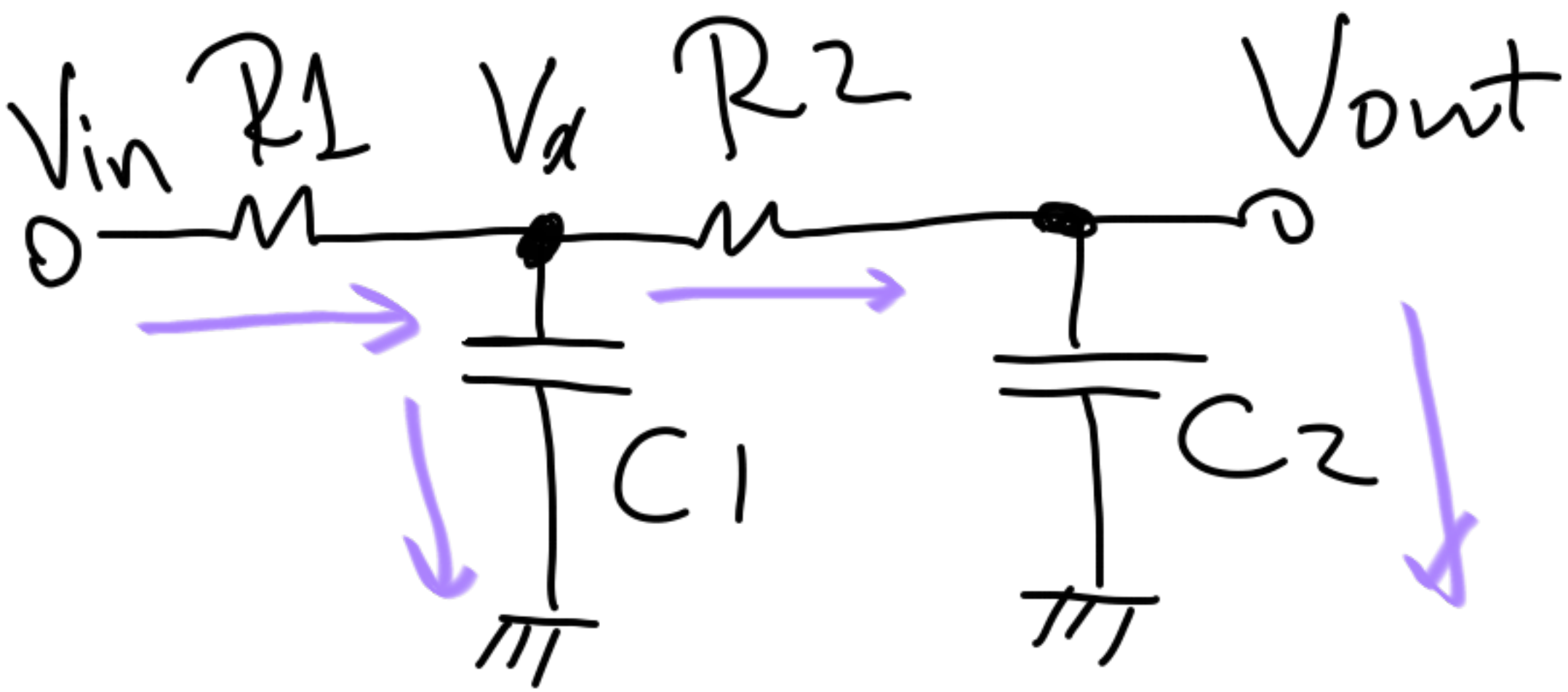



node V_x

$$\frac{V_{in} - V_x}{R_1} = V_x sC_1 + \frac{V_x - V_{out}}{R_2} \rightarrow (1)$$

$$\frac{V_x - V_{out}}{R_2} = V_{out} * sC_2 \rightarrow (2)$$

$$V_x = \frac{V_{out}}{R_2} + V_{out} sC_2$$

$$V_x = V_{out} (1 + sR_2C_2) \rightarrow (3)$$

Eq (1)

$$\frac{V_{in}}{R_1} = V_x \left(\frac{1}{R_1} + sC_1 + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_{out}}{R_2} \rightarrow (4)$$

Subst (3) in (4)

$$\frac{V_{in}}{R_1} = V_{out} \left(1 + sC_2R_2 \right) \left(\frac{R_1 + R_2 + sC_1R_1R_2}{R_1R_2} \right) - \frac{V_{out}}{R_2}$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = V_{out} \left[\frac{(1 + sC_2R_2)(R_1 + R_2 + sC_1R_1R_2) - R_1}{R_1R_2} \right]$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$TF = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

$$Z_2 = R_2 \parallel \frac{1}{sC_2}$$

$$Z_2 = \frac{R_2}{sC_2 R_2 + 1} = \frac{R_2 / sC_2}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} \quad \begin{matrix} \times sC_2 \\ \times sC_2 \end{matrix}$$

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{sC_1} = \frac{sC_1 R_1 + 1}{sC_1}$$

$$TF = \frac{-R_2}{1 + sC_2R_2} * \frac{sC_1}{1 + sC_1R_1}$$