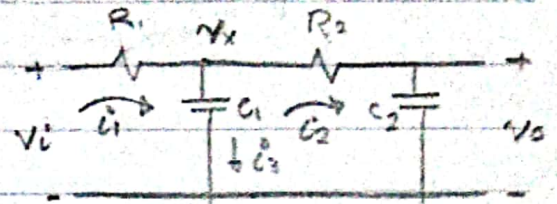


$$\begin{aligned} \text{---} &\Rightarrow \frac{1}{sC} \\ \text{---} &\Rightarrow sL \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} v_2 &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_1 \\ \text{"Voltage divider"} \end{aligned} \right. \quad \begin{cases} v_1 \\ R_1 \\ v_2 \\ R_2 \end{cases}$$

Modelling

Sheet 1, Part 2

4
Q1



$$\text{a.s. } v_x = v_i - i R_1 = v_i - (i_2 + i_3) R_1$$

$$\text{b.s. } v_x = v_{in} - R_1 \left[\frac{v_x}{\frac{1}{sC_1}} + \frac{v_o}{R_2} \right] \quad (1)$$

$$\text{c.s. } v_o = \frac{\frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} v_x \quad \text{"Voltage divider"}$$

$$\text{d.s. } v_x = (1 + sC_2 R_2) v_o \quad (2) \quad \rightarrow \quad v_o = \frac{1}{sC_2 R_2 + 1} v_x$$


subst (2) in (1)

$$(1 + sC_2 R_2) v_o = v_{in} - (sC_1 R_1)(1 + sC_2 R_2) v_o - (sC_2 R_1) v_o$$


$$v_o [sC_2 R_1 + (1 + sC_1 R_1)(1 + sC_2 R_2)] = v_{in}$$

$$TF = \frac{v_o}{v_{in}} = \frac{1}{(1 + sC_1 R_1)(1 + sC_2 R_2) + sC_2 R_1}$$

5
Q2

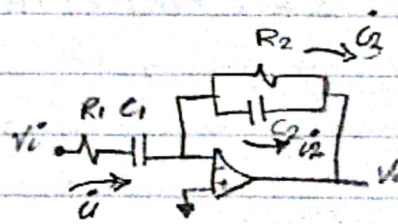

Recall: For ideal OP

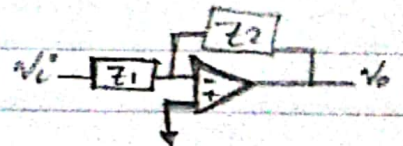

$$* TF = \frac{-Z_2}{Z_1}$$

$$* \frac{v_o - 0}{Z_1} = \frac{0 - v_o}{Z_2}$$

1st sol.

$$i = i_2 + i_3$$


$$\frac{v_i}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} = \frac{-v_o}{\frac{1}{sC_2}} + \frac{-v_o}{R_2} \Rightarrow \frac{sC_1 v_i}{1 + sC_1 R_1} = \frac{-v_o}{R_2} \times [1 + sC_2 R_2]$$

2nd sol

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{sC_1} = \frac{1 + sC_1 R_1}{sC_1}$$

$$Z_2 = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\frac{1}{sC_2}} = \frac{1 + sC_2 R_2}{R_2}$$
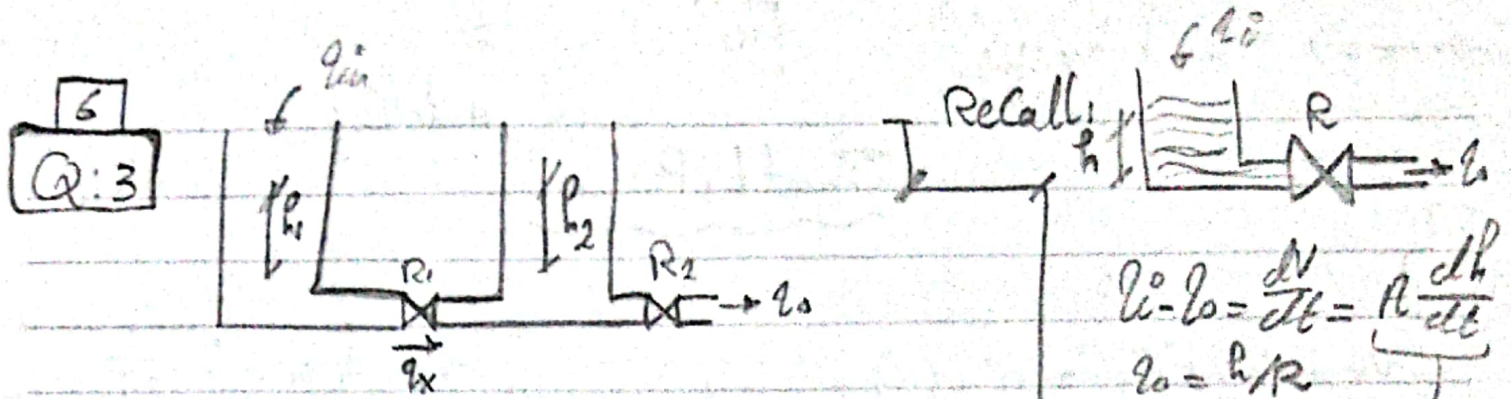
$$TF = \frac{-sC_1 R_2}{(1 + sC_1 R_1)(1 + sC_2 R_2)}$$



$$Q_{in} - Q_x = SA_1 H_1, \quad Q_x = \frac{H_1 - H_2}{R_1} \rightarrow \text{series dis. ! ok}$$

$$Q_x - Q_0 = SA_2 H_2, \quad Q_0 = \frac{H_2}{R_2}$$

TF of the system

$$H_2 = Q_0 R_2, \quad H_1 = Q_x R_1 + Q_0 R_2$$

$$Q_x = Q_0 + SA_2 H_2 = Q_0 + SA_2 Q_0 R_2 = Q_0 (1 + SA_2 R_2)$$

$$Q_{in} = \frac{Q_x}{T} + SA_1 \frac{H_1}{T} = Q_0 (1 + SA_2 R_2) + SA_1 [Q_0 R_1 (1 + SA_2 R_2) + Q_0 R_2]$$

$$Q_{in} = Q_0 [(1 + SA_2 R_2) + SA_1 R_1 + SA_1 SA_2 R_1 R_2 + SA_1 R_2]$$

$$TF = \frac{Q_0}{Q_{in}} = \frac{1}{SA_1 SA_2 R_1 R_2 + SA_1 (R_1 + R_2) + 1}$$

}

